

สูตรการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

สูตร การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

บทนำ

$$q = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$T = (273 + {}^\circ\text{C})$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

บทที่ 1 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ย่านความถี่สูง

$$r_d = \frac{(k_B T / q)}{I_D} \quad (1.1)$$

$$C_D(V_R) = \frac{C_D(0)}{\left(1 + \left|\frac{V_R}{V_F}\right|\right)^n} \quad (1.2)$$

$$P_D = I_C V_{CE} \quad (1.3)$$

$$P_D = \frac{T_j - T_A}{(R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})} \quad (1.4)$$

$$\begin{aligned} F_T &= F_\beta \beta_F \\ \beta_{o(F_\beta)} &= 0.707 \beta_F \end{aligned} \quad (1.5)$$

$$NF = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{si}}{P_{ni}} \times \frac{P_{no}}{P_{so}} \right) (\text{dB}) \quad (1.6)$$

$$\left| S_{21e} \right|_{(\text{dB})}^2 = 10 \log \left| S_{21e} \right|_{(\text{W})}^2 \quad (1.7)$$

$$\left| S_{21e} \right|_{(\text{W})}^2 = 10^{\frac{\left| S_{21e} \right|_{(\text{dB})}^2}{10}} \quad (1.8)$$

$$g_m = \frac{I_C(dc)}{V_T} = \frac{I_C(dc)}{(k_B T / q)} \quad (1.9)$$

$$r_{b'e} = \frac{\beta_o}{g_m} \quad (1.10)$$

$$r_{bb'} = \frac{V_{be}}{I_b} - r_{b'e} \quad (1.11)$$

$$I_c = g_m V_{b'e} \quad (1.12)$$

$$I_c = \frac{g_m I_b \beta_o}{g_m} = I_b \beta_o \quad (1.13)$$

$$I_c = g_m V_{b'e} = \beta_o I_b \quad (1.14)$$

ផ្នែកវិគរាងអ៊ូរីតិកទរនិកសំគាល់ជូន

$$\boxed{C_{b'e} + C_{b'c} = \frac{g_m}{2\pi F_\beta \beta_o}} \quad (1.15)$$

$$\boxed{C_{b'c} \cong C_{ob}} \quad (1.16)$$

$$\boxed{P_D = I_D V_{DS}} \quad (1.17)$$

$$\boxed{g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}} \quad (1.18)$$

$$\boxed{g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)} \quad (1.19)$$

$$\boxed{g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)} \quad (1.20)$$

$$\boxed{C_T = C_{iss} + C_{rss} g_m R_{out}} \quad (1.21)$$

បញ្ជី 2 រងចាំយាមៗនាកម្ពើសុំ

$$\boxed{V_{TH} = \frac{V_{CC} R_{B2}}{(R_{B1} + R_{B2})}} \quad (2.1)$$

$$\boxed{R_{TH} = (R_{B1} \parallel R_{B2}) = \frac{R_{B1} R_{B2}}{(R_{B1} + R_{B2})}} \quad (2.2)$$

$$\boxed{V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E} \quad (2.2a)$$

$$\boxed{I_B = \frac{(V_{TH} - V_{BE})}{R_{TH} + (\beta_F + 1) R_E}} \quad (2.3)$$

$$\boxed{I_C = \beta_F I_B} \quad (2.4)$$

$$\boxed{V_{CE} = V_{CC} - \{I_C R_C + (\beta_F + 1) I_B R_E\}} \quad (2.5)$$

$$\boxed{Z_i = r_{bb'} + r_{b'e}} \quad (2.6)$$

$$\boxed{Z_{in} = (R_{BB} \parallel Z_i) = \frac{R_{BB} Z_i}{(R_{BB} + Z_i)} = \frac{R_{BB} (r_{bb'} + r_{b'e})}{(R_{BB} + r_{bb'} + r_{b'e})}} \quad (2.7)$$

$$\boxed{Z_o = \infty} \quad (2.8)$$

$$\boxed{Z_{out} = R_{out} = (R_C \parallel R_L) = \frac{R_C R_L}{(R_C + R_L)}} \quad (2.9)$$

$$\boxed{A_{V(F_{Mid})} = -\frac{V_o}{E_i} = -\frac{g_m r_{b'e} Z_{out}}{Z_i} = -\frac{g_m r_{b'e} R_C R_L}{(r_{bb'} + r_{b'e})(R_C + R_L)}} \quad (2.10)$$

$$\boxed{A_{V(F_{Mid})} = -\frac{V_o}{E_g} = -\frac{V_o}{E_i} \times \frac{Z_{in}}{(R_g + Z_{in})} = -\frac{g_m r_{b'e} Z_{out}}{Z_i} \times \frac{Z_{in}}{(R_g + Z_{in})}} \quad (2.11)$$

ສູງທຽບການວິຄຣະຫ້ວງຈາວອີເລີກກຮອນນິກສົກວາມຄືສູງ

$$A_{i(F_{Mid})} = \frac{I_{R_L}}{I_b} = \frac{g_m r_{b'e} R_C}{(R_C + R_L)} \quad (2.12)$$

$$P_G = \frac{V_o}{E_g} \times \frac{I_{R_L}}{I_b} = \frac{(g_m r_{b'e} R_C)^2 R_L}{Z_i (R_C + R_L)^2} \times \frac{Z_{in}}{(R_g + Z_{in})} \quad (2.12a)$$

$$P_G = \frac{V_o}{E_i} \times \frac{I_{R_L}}{I_b} = \frac{(g_m r_{b'e} R_C)^2 R_L}{Z_i (R_C + R_L)^2} \quad (2.12b)$$

$$F_{L(C_B)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCB} C_B} \quad (2.13)$$

$$F_{L(C_E)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCE} C_E} = \frac{1}{(2 \times \pi \times R_{FLCE} \times C_E)} \quad (2.14)$$

$$F_{L(C_C)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCC} C_C} = \frac{1}{(2 \times \pi \times R_{FLCC} \times C_C)} \quad (2.15)$$

$$A_{V(F_L)} = -\frac{V_o}{E_g} = 0.707 A_{V(F_{Mid})} \quad (2.16)$$

$$F_H = \frac{1}{2\pi R_{FH} C_T} \quad (2.17)$$

$$A_{V(F_H)} = -\frac{V_o}{E_g} = (0.707) A_{V(F_{Mid})} \angle -45^\circ \quad (2.18)$$

$$B_W = F_H - F_L \quad (2.19)$$

$$I_{C(dc)} = \frac{F_T (k_B T / q)}{R_{FH} F_H (2\pi F_T C_{b'c} R_{out} + 1)} \quad (2.20)$$

$$V_{CE} = 0.5V_{CC} \quad (2.21)$$

$$V_{RC} = 0.35V_{CC} \quad (2.22)$$

$$V_{RE} = 0.15V_{CC} \quad (2.23)$$

$$R_C = \frac{0.35V_{CC}}{I_C} \quad (2.24)$$

$$R_E = \frac{0.15V_{CC}}{(\beta_F + 1) I_B} \quad (2.25)$$

$$R_{TH} = 15R_E \quad (2.26)$$

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + (\beta_F + 1) I_B R_E \quad (2.27)$$

$$R_{B1} = \frac{V_{CC} R_{TH}}{V_{TH}}, R_{B2} = \frac{V_{CC} R_{TH}}{(V_{CC} - V_{TH})}; \quad (2.28)$$

$$C_B = \frac{1}{2\pi R_{FLCB} F_{L(C_B)}} \quad (2.29)$$

ສູງທະການວິຄຣະຫ້ວງຈະຮອບເລື່ອກທຽບອັນິກສົກວາມນີ້ສູງ

$$\boxed{C_E = \frac{1}{2\pi R_{FLCE} F_{L(C_E)}}} \quad (2.30)$$

$$\boxed{C_C = \frac{1}{2\pi R_{FLCC} F_{L(C_C)}}} \quad (2.31)$$

$$\boxed{V_{CC} \leq V_{CEO}} \quad (2.32)$$

$$\boxed{I_C < 0.5 I_{C(MAX)}} \quad (2.33)$$

$$\boxed{V_{CE} I_C < P_D} \quad (2.34)$$

$$\boxed{P_{R_C} = \frac{2(0.35V_{CC})^2}{R_C}} \quad (2.35)$$

$$\boxed{P_{R_E} = \frac{2(0.15V_{CC})^2}{R_E}} \quad (2.36)$$

$$\boxed{P_{R_{B1}} = \frac{2(V_{R_{B1}})^2}{R_{B1}} = \frac{2\{V_{CC} - (V_{BE} + V_{RE})\}^2}{R_{B1}}} \quad (2.37)$$

$$\boxed{P_{R_{B2}} = \frac{2(V_{R_{B2}})^2}{R_{B2}} = \frac{2(V_{BE} + V_{RE})^2}{R_{B2}}} \quad (2.38)$$

$$\boxed{V_{CC} = 2(0.5V_{CC} + 0.15V_{CC}) = 2(0.65V_{CC})} \quad (2.39)$$

$$\boxed{V_{CE} = 2(0.15V_{CC})} \quad (2.40)$$

$$\boxed{V_{CB} = 2(0.15V_{CC} + V_{BE})} \quad (2.41)$$

$$\boxed{V_G = V_{GS} + V_{RS}} \quad (2.42)$$

$$\boxed{V_{GS} = V_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)} \quad (2.43)$$

$$\boxed{V_{R_{G2}} = V_G = \frac{V_{DD}R_{G2}}{(R_{G1} + R_{G2})}} \quad (2.44)$$

$$\boxed{V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S} \quad (2.45)$$

$$\boxed{I_{DSS} = \frac{V_{DD}}{R_D + R_S}} \quad (2.45a)$$

$$\boxed{I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2} \quad (2.46)$$

$$\boxed{0 = \frac{I_{DSS} R_S V_{GS}^2}{(V_P)^2} + \left(1 - \frac{2I_{DSS} R_S}{V_P} \right) V_{GS} + I_{DSS} R_S - V_G} \quad (2.47)$$

$$\boxed{a = \frac{I_{DSS} R_S}{(V_P)^2}}$$

ສູງທຽບການວິຄຣະຫ້ວງຈາກອີເລີກກາຮອນນິກສົກວາມຄືສູງ

$$\boxed{b = \left(1 - \frac{2I_{DSS}R_S}{V_P} \right)}$$

$$\boxed{c = I_{DSS}R_S - V_G}$$

$$\boxed{V_{GS} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

(2.48)

$$\boxed{Z_i = \infty} \quad \text{ນໍາວ່າ } Z_i = \text{ວັງຈະເປີດ}$$

(2.49)

$$\boxed{Z_{in} = R_{GG} = \frac{R_{G1}R_{G2}}{(R_{G1} + R_{G2})}}$$

(2.50)

$$\boxed{Z_o = \infty}$$

(2.51)

$$\boxed{Z_{out} = R_{out} = (R_D \parallel R_L) = \frac{R_D R_L}{(R_D + R_L)}}$$

(2.52)

$$\boxed{A_{V(F_{Mid})} = -\frac{V_o}{E_i} = -g_m Z_{out}}$$

(2.53)

$$\boxed{A_{V(F_{Mid})} = -\frac{V_o}{E_g} = -\frac{V_o}{E_i} \times \frac{Z_{in}}{(R_g + Z_{in})} = -g_m Z_{out} \times \frac{Z_{in}}{(R_g + Z_{in})}}$$

(2.53a)

$$\boxed{F_{L(C_G)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCG} C_G}}$$

(2.54)

$$\boxed{F_{L(C_S)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCS} C_S}}$$

(2.55)

$$\boxed{R_o = \frac{1}{g_m}}$$

(2.55a)

$$\boxed{F_{L(C_D)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCD} C_D}}$$

(2.56)

$$\boxed{A_{V(F_L)} = -\frac{V_o}{E_g} = 0.707 A_{V(F_{Mid})} \angle 45^\circ}$$

(2.57)

$$\boxed{F_H = \frac{1}{2\pi R_{FH} C_T}}$$

(2.58)

$$\boxed{A_{V(F_H)} = -\frac{V_o}{E_g} = 0.707 A_{V(F_{Mid})} \angle -45^\circ}$$

(2.58a)

$$\boxed{g_m = \frac{1.414 I_{DSS}}{|V_P|} \quad \text{ໃຊ້} \quad (I_D = 0.5 I_{DSS}, V_{GS} = 0.293 V_P;)}$$

(2.60)

$$\boxed{V_{R_S} = 0.586 |V_P|}$$

(2.61)

$$\boxed{V_{DS} = 0.5 V_{DD}}$$

(2.62)

$$\boxed{V_{R_D} = V_{DD} - (V_{DS} + V_{R_S})}$$

(2.63)

ສູງທຽບການວິຄະວະຫ້ວງຈະຮອບເລື່ອກທຣອນິກສົກວາມນີ້ສູງ

$$R_D = \frac{V_{R_D}}{I_D} \quad (2.64)$$

$$R_S = \frac{V_{R_S}}{I_D} = \frac{0.586 |V_P|}{I_D} \quad (2.65)$$

$$V_{R_{G2}} = V_G = 0.293V_P + 0.586|V_P| \quad \text{ເມື່ອ ເພດຂ່ອງເອັນ} \quad (2.65a)$$

$$V_{R_{G2}} = V_G = 0.293V_P - 0.586V_P \quad \text{ເມື່ອ ເພດຂ່ອງພື້ນ} \quad (2.65b)$$

$$R_{G1} = \frac{(V_{DD} - V_{R_{G2}}) R_{G2}}{V_{R_{G2}}} \quad (2.66)$$

$$C_G = \frac{1}{2\pi R_{FLCG} F_{L(C_G)}} \quad (2.67)$$

$$C_D = \frac{1}{2\pi R_{FLCD} F_{L(C_D)}} \quad (2.69)$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{DD} < BV_{GSS} \\ V_{DS} I_D < P_D \end{array} \right\} \quad (2.70)$$

$$P_{R_D} = \frac{2(V_{R_D})^2}{R_D} \quad (2.71a)$$

$$P_{R_S} = \frac{2(V_{R_S})^2}{R_S} \quad (2.71b)$$

$$P_{R_{G1}} = \frac{2(V_{R_{G1}})^2}{R_{G1}} \quad (2.71c)$$

$$P_{R_{G2}} = \frac{2(V_{R_{G2}})^2}{R_{G2}} \quad (2.71d)$$

$$V_{C_D} = 2(V_{DS} + V_{R_S}) \quad (2.72a)$$

$$V_{C_S} = 2(V_{R_S}) \quad (2.72b)$$

$$V_{C_G} = 2(V_{R_{G2}}) \quad (2.72c)$$

ບັນຫຼິກ 3 ວັງຈາກຍາຍຈຸນ

$$Z = \frac{1}{G + \frac{1}{J\omega L} + J\omega C} \quad (3.1)$$

$$Z_{FR} = \frac{1}{G} = R_L \quad (3.1a)$$

สูตรการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพดีสูง

$$\boxed{F_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \quad (3.1b)$$

$$\boxed{Z_{F_H} = 0.707 R_L \angle -45^\circ} \quad (3.1c)$$

$$\boxed{Z_{F_L} = 0.707 R_L \angle 45^\circ} \quad (3.1d)$$

$$\boxed{Q = \frac{E_S^2/X_L}{E_S^2/R} = \frac{E_S^2}{X_L} \times \frac{R}{E_S^2} = \frac{R}{X_L} = \frac{R}{\omega L}} \quad (3.1e)$$

$$\boxed{Q = \frac{E_S^2/X_C}{E_S^2/R} = \frac{E_S^2}{X_C} \times \frac{R}{E_S^2} = \frac{R}{X_C} = \omega CR} \quad (3.1f)$$

$$R = \frac{R_g R_L}{(R_g + R_L)}$$

$$\boxed{B_W = \frac{F_R}{Q} = \frac{F_R}{\omega CR} = \frac{1}{2\pi CR}} \quad (3.2)$$

$$\boxed{F_H = F_R + \frac{B_W}{2} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} + \frac{1}{2RC} \right)} \quad (3.2a)$$

$$\boxed{F_L = F_R - \frac{B_W}{2} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} - \frac{1}{2RC} \right)} \quad (3.2b)$$

$$\boxed{Q_S = \frac{(I_S)^2 X_{L_S}}{(I_S)^2 R_S} = \frac{X_{L_S}}{R_S} = \frac{\omega L_S}{R_S}} \quad (3.3)$$

$$\boxed{Q_P = \frac{(E_S)^2/X_{L_P}}{(E_S)^2/R_P} = \frac{R_P}{X_{L_P}} = \frac{R_P}{\omega L_P}} \quad (3.4)$$

$$\boxed{QR_S = \frac{R_P}{Q}, R_S = \frac{R_P}{Q^2}, R_P = Q^2 R_S;} \quad (3.5)$$

$$\boxed{Q_L = \frac{(R \parallel R_P)}{\omega L_P} = \frac{RR_P}{(R + R_P)\omega L_P}} \quad (3.5a)$$

$$\boxed{L = C\mu N^2} \quad (3.6)$$

$$\boxed{\frac{L_P}{L_S} = \frac{C\mu N^2 P}{C\mu N^2 S} \quad \text{และ} \quad \frac{L_P}{L_S} = \frac{N^2 P}{N^2 S}} \quad (3.7)$$

$$\boxed{\frac{E_P}{N_P} = \frac{E_S}{N_S}} \quad (3.8)$$

$$\boxed{I_P N_P = I_S N_S} \quad (3.9)$$

$$\boxed{\frac{Z_P}{N^2 P} = \frac{Z_S}{N^2 S}, Z_P = \frac{Z_S N^2 P}{N^2 S};} \quad (3.10)$$

$$\boxed{C_P N^2 P = C_S N^2 S} \quad (3.11)$$

ផ្នែកវិគរាងអ៊ូរីតិកទរនិកសំគាល់ជូន

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta_F + 1) I_B R_E \quad (3.12)$$

$$F_{R(L_{21})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{21}(C_{BT} + C_{b'e})}} \quad (3.13)$$

$$F_{R(L_{12})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}C_{CT(ab)}}} \quad (3.14)$$

$$C_{CT(ab)} = \frac{C_{CT} N_{22}^2}{N_{12}^2} \quad (3.15)$$

$$R_{L(ab)} = \frac{R_L N_{12}^2}{N_{32}^2} \quad (3.16)$$

$$B_{W(L_{21})} = \frac{1}{2\pi R(C_{BT} + C_{b'e})} \quad (3.17)$$

$$B_{W(L_{12})} = \frac{1}{2\pi C_{CT(ab)} R_{L(ab)}} \quad (3.18)$$

$$E_S = V_{b'e} = \frac{E_g r_{b'ep}}{R_g + r_{b'ep}} \times \frac{N_{21}}{N_{11}} \quad (3.19)$$

$$r_{b'ep} = \frac{r_{b'e} N_{11}^2}{N_{21}^2} \quad (3.19)$$

$$A_{V(F_R)} = \frac{V_o}{E_g} = \frac{g_m R_L N_{12}}{N_{32}} \times \frac{r_{b'ep}}{R_g + r_{b'ep}} \times \frac{N_{21}}{N_{11}} \quad (3.20)$$

$$C_n = (n) C_{b'c} \quad (3.21)$$

$$R_n = \frac{r_{bb'}(C_{b'e} + C_{b'c})}{(n) C_{b'c}} \quad (3.22)$$

$$V_{CE} = 0.5V_{CC}, V_{RE} = 0.5V_{CC}; \quad (3.23)$$

$$R_E = \frac{0.5V_{CC}}{(\beta_F + 1) I_B} \quad (3.24)$$

$$C_{b'ep} = \frac{C_{b'e} N_{21}^2}{N_{11}^2} \quad (3.25)$$

$$C_{BT} = \frac{1}{L_{11}(2\pi F_{R(L_{11})})^2} - C_{b'ep} \quad (3.26)$$

$$C_{CT} = \frac{1}{L_{22}(2\pi F_{R(L_{22})})^2} \quad (3.27)$$

$$B_{W(L_{11})} = \frac{1}{2\pi R(C_{BT} + C_{b'ep})} \quad (3.27a)$$

ສູງທຽບການວິຄຣະຫ້ວງຈອງອີເລີກກຣອນິກສົກວາມຄືສູງ

$$F_{R(L_{11})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{11}(C_{BT} + C_{b'ep})}} \quad (3.28)$$

$$Z_{in} = R_{CF1} + Z_{icf} \quad (3.29)$$

$$Z_{incf} = R_{CF2} + \frac{R_{BB}(r_{bb'} + r_{b'e})}{(R_{BB} + r_{bb'} + r_{b'e})} \quad (3.30)$$

$$A_{V(F_R)} = -\frac{V_o}{E_{i_1}} = -\frac{(0.5) g_m Z_{out} r_{b'e} R_{BB}}{R_{CF2}(R_{BB} + r_{bb'} + r_{b'e}) + R_{BB}(r_{bb'} + r_{b'e})} \quad (3.31)$$

$$A_{V(F_H)} = -\frac{V_o}{E_{i_1}} = (0.707) A_{V(F_R)} \angle -45^\circ \quad (3.32)$$

$$I_{C(dc)} = \frac{\beta_o V_T}{(Z_{incf} - R_{CF2} + r_{bb'})} \quad (3.33)$$

ບັນຫຼິກ 4 ວິທີການວິຄຣະຫ້ວງຈອງອີເລີກກຣອນິກສົກວາມຄື

$$V_1 = \frac{E_i N_{23}}{N_{13}}, V_1 = V_2; \quad (4.1)$$

$$I_{D_1} = \frac{E_i N_{23}}{(R_1 + R_L) N_{13}} - \frac{V_{FD_1}}{(R_1 + R_L)} \quad (4.2)$$

$$E_i = \frac{I_{D_1}(R_1 + R_L) N_{13} + V_{FD_1} N_{13}}{N_{23}} \quad (4.2a)$$

$$I_{D_2} = \frac{E_i N_{33}}{(R_2 + R_L) N_{13}} - \frac{V_{FD_2}}{(R_2 + R_L)} \quad (4.3)$$

$$L_{43} = \frac{L_{13}(N_{23} + N_{33})^2}{N_{13}^2} \quad (4.4)$$

$$F_{R(L_{43})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{43} C_{CM}}} \quad (4.5)$$

$$C_{CM} = \frac{1}{L_{43} (2\pi F_{R(L_{43})})^2} \quad (4.5a)$$

$$r_{d_1} = r_d = \frac{(k_B T / q)}{I_D} \quad (4.5b)$$

$$R_g(L_{23}) = \frac{R_g N_{23}^2}{N_{13}^2} \quad (4.5c)$$

$$R_{BW} = \frac{R_g(L_{23})(r_{d_1} + R_1 + R_L)}{(R_g(L_{23}) + r_{d_1} + R_1 + R_L)} \times \frac{(N_{23} + N_{33})^2}{N_{23}^2} \quad (4.5c)$$

ສູງທະການວິຄຣະຫ້ວງຈອດເລື່ອກທຮອນິກສົກວາມປຶ້ງ

$$B_{W(L_{43})} = \frac{1}{2\pi C_{CM} R_{BW}} \quad (4.5d)$$

$$V_{o(0-\pi)} = I_{D_1} R_L = R_L \left\{ \frac{E_i N_{23}}{(R_1 + R_L) N_{13}} - \frac{V_{FD_1}}{(R_1 + R_L)} \right\} \quad (4.6)$$

$$V_{o(\pi-2\pi)} = I_{D_2} R_L = R_L \left\{ \frac{E_i N_{33}}{(R_2 + R_L) N_{13}} - \frac{V_{FD_2}}{(R_2 + R_L)} \right\} \quad (4.7)$$

$$R_{1x} = \frac{R_L}{V_{ox}} \left(\frac{E_i N_{23}}{N_{13}} - V_{FD_1} \right) - R_L \quad (4.8)$$

$$R_{2x} = \frac{R_L}{V_{ox}} \left(\frac{E_i N_{33}}{N_{13}} - V_{FD_2} \right) - R_L \quad (4.9)$$

$$I_{D_1} = \frac{(V_{CC} - V_{FD_1})}{(R_1 + 2R_L)}, I_{D_1} = I_{D_2}; \quad (4.10)$$

$$R_{i(0-\pi)} = r_{bb'} + r_{b'e} + (\beta_F + 1) R_{EP} \quad (4.11a)$$

$$R_{in(0-\pi)} = \frac{R_{BB} R_{i(0-\pi)}}{R_{BB} + R_{i(0-\pi)}} \quad (4.11b)$$

$$I_{d_2} = \frac{E_i g_m r_{b'e} R_E}{R_{i(0-\pi)} (R_E + r_{d_2} + R_L)} \quad (4.12)$$

$$V_{o(0-\pi)} = I_{d_2} R_L \quad (4.13)$$

$$R_{i(\pi-2\pi)} = r_{bb'} + r_{b'e} + (\beta_F + 1) R_{EP1} \quad (4.14)$$

$$R_{in(\pi-2\pi)} = \frac{R_{BB} R_{i(\pi-2\pi)}}{R_{BB} + R_{i(\pi-2\pi)}} \quad (4.15)$$

$$I_{d_1} = \frac{E_i g_m r_{b'e} R_C}{R_{i(\pi-2\pi)} (R_C + r_{d_1} + R_L)} \quad (4.16)$$

$$V_{o(\pi-2\pi)} = I_{d_1} R_L \quad (4.17)$$

$$F_{L(C_B)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCB} C_B} \quad (4.18)$$

$$F_{L(C_E)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCE} C_E} \quad (4.19)$$

$$F_{L(C_C)} = \frac{1}{2\pi R_{FLCC} C_C} \quad (4.20)$$

$$F_H = \frac{1}{2\pi R_{FH} C_T} \quad (4.21)$$

$$V_{CE} = 0.5V_{CC}, V_{RC} = 0.25V_{CC}, V_{RE} = 0.25V_{CC}; \quad (4.22)$$

สูตรการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพดีสูง

$$R_C = \frac{0.25V_{CC}}{I_C} \quad (4.23)$$

$$R_E = \frac{0.25V_{CC}}{(\beta_F + 1)I_B} \approx \frac{0.25V_{CC}}{I_C} \quad (4.24)$$

$$C_B = \frac{1}{2\pi F_{L(C_B)} R_{FLCB}} \quad (4.25)$$

$$C_E = C_C = \frac{1}{2\pi F_{L(C_E)} R_{FLCE}} \quad (4.26)$$

$$P_{R_C} = \frac{2(0.25V_{CC})^2}{R_C} \quad (4.27)$$

$$P_{R_E} = \frac{2(0.25V_{CC})^2}{R_E} \quad (4.28)$$

$$P_{R_{B1}} = \frac{2(V_{R_{B1}})^2}{R_{B1}} = \frac{2\{V_{CC} - (V_{BE} + V_{RE})\}^2}{R_{B1}} \quad (4.29)$$

$$P_{R_{B2}} = \frac{2(V_{R_{B2}})^2}{R_{B2}} = \frac{2(V_{BE} + V_{RE})^2}{R_{B2}} \quad (4.30)$$

$$P_{R_1} = \frac{2(V_{R_1})^2}{R_1} = \frac{2\{V_{CC} - (V_{FD_1} + 2I_{D_1}R_L)\}^2}{R_1} \quad (4.30a)$$

$$P_{R_2} = \frac{2(V_{R_2})^2}{R_2} = \frac{2\{V_{CC} - (V_{FD_2} + 2I_{D_2}R_L)\}^2}{R_2} \quad (4.30b)$$

$$V_{C_C} = 2(0.5V_{CC} + 0.25V_{CC}) = 2(0.75V_{CC}) \quad (4.31)$$

$$V_{C_E} = 2(0.25V_{CC}) \quad (4.32)$$

$$V_{C_B} = 2(0.25V_{CC} + 0.6 \text{ V}) \quad (4.33)$$

บทที่ 5 วงจรออสซิลเลเตอร์ย่านความถี่สูง

$$0 = I_b(r_{b'e} + Z_1) - I_z Z_1 \quad (5.1)$$

$$0 = I_b(g_m r_{b'e} Z_2 - Z_1) + I_z(Z_1 + Z_2 + Z_3) \quad (5.2)$$

$$0 = r_{b'e}(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_1(Z_2 + Z_3 + g_m r_{b'e} Z_2) \quad (5.3)$$

$$0 = J r_{b'e}(X_1 + X_2 + X_3) - X_1\{X_2(1 + g_m r_{b'e}) + X_3\} \quad (5.4)$$

$$0 = X_1 + X_2 + X_3 \quad (5.4a)$$

$$0 = X_2(1 + g_m r_{b'e}) + X_3 \quad (5.4b)$$

ផ្នែកវិគរាងអំពីការងារនិកទរនិកសំគាល់ជូន

$$\boxed{X_2 = -\frac{X_3}{(1 + g_m r_{b'e})}} \quad (5.5)$$

$$\boxed{X_1 = -\frac{X_3 (g_m r_{b'e})}{(1 + g_m r_{b'e})}} \quad (5.6)$$

$$\boxed{\beta_o = \frac{X_1}{X_2}} \quad (5.7)$$

$$\boxed{F_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C_3}}} \quad (5.7a)$$

$$\boxed{L_T = (L_1 + L_2) + 2\sqrt{L_1 L_2}} \quad (5.8)$$

$$\boxed{F_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_T C_3}}} \quad (5.9)$$

$$\boxed{C_T = \frac{C_1 C_2}{C_2 + C_1}} \quad (5.10a)$$

$$\boxed{F_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_T L_3}}} \quad (5.10b)$$

$$\boxed{0 = I_d(Z_2 + r_d) + I_z(Z_2 - g_m Z_1 r_d)} \quad (5.11)$$

$$\boxed{0 = I_d Z_2 + I_z (Z_1 + Z_2 + Z_3)} \quad (5.12)$$

$$\boxed{0 = r_d (Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_2 \{Z_1 (1 + g_m r_d) + Z_3\}} \quad (5.13)$$

$$\boxed{0 = J r_d (X_1 + X_2 + X_3) - X_2 \{X_1 (1 + g_m r_d) + X_3\}} \quad (5.14)$$

$$\boxed{0 = X_1 + X_2 + X_3} \quad (5.15a)$$

$$\boxed{0 = X_1 (1 + g_m r_d) + X_3} \quad (5.15b)$$

$$\boxed{X_1 = -\frac{X_3}{(1 + g_m r_d)}} \quad (5.16)$$

$$\boxed{X_2 = -\frac{X_3 (g_m r_d)}{(1 + g_m r_d)}} \quad (5.17)$$

$$\boxed{\frac{X_2}{X_1} = g_m r_d} \quad (5.18)$$

$$\boxed{F_{OS} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_S C_S}}} \quad (5.19)$$

$$\boxed{F_{OP} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_S \frac{C_S C_P}{C_S + C_P}}}} \quad (5.20)$$

$$\boxed{L_1 = n L_2} \quad (5.21)$$

$$\boxed{L_2 = \frac{L_T}{(n+1) + 2\sqrt{n}}} \quad (5.22)$$

ສູງທຽບການວິຄະດາະຫົວໜ້າຈະຮອມຂອງເລື່ອກການອຸປະກອນນິກສົກວານຄືສູງ

$$L_T = \frac{1}{C_3 (2\pi F_o)^2} \quad (5.23)$$

$$C_4 = \frac{1}{2\pi F_o X_{C_4}} \quad (5.24)$$

$$C_1 = n C_2 \quad (5.25)$$

$$C_2 = \frac{C_T (n+1)}{n} \quad (5.26)$$

$$C_T = \frac{1}{L_3 (2\pi F_o)^2} \quad (5.27)$$

$$R_S = \frac{-0.293 V_P}{0.5 I_{DSS}} \quad (5.28)$$

$$R_D = \frac{V_{R_D}}{0.5 I_{DSS}} \quad (5.29)$$

$$C_4 = \frac{1}{2\pi F_o X_{C_4}} \quad (5.30)$$

$$C_3 = \frac{C_2}{10} \quad (5.31)$$

$$F_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_3}} \quad (5.32)$$

$$C_E = \frac{C_2}{10} \quad (5.33)$$

$$F_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_T}} \quad (5.34)$$

ບທທີ 6 ວັງຈານແນດໜ້າແລະ ພິລເຕອວ

$$P_{in} = E_S I_s = \frac{(E_S)^2}{(R_S + R_{in})} \quad (6.1)$$

$$P_{out} = (I_s)^2 R_{in} = \frac{(E_S)^2 R_{in}}{(R_S + R_{in})^2} \quad (6.2)$$

$$P_G = \frac{R_{in}}{(R_S + R_{in})} \quad (6.3)$$

$$V_o = \frac{I_c R_{out} R_L}{(R_{out} + R_L)} \quad (6.4)$$

$$P_{in} = I_c V_o = \frac{(I_c)^2 R_{out} R_L}{(R_{out} + R_L)} \quad (6.5)$$

ផ្នែកវិគរាងអំពីការបន្ថែមទីតាំងនិងសំគាល់ស្តីពីផ្សេង

$$P_{out} = \frac{(V_o)^2}{R_L} = \frac{(I_c R_{out} R_L)^2}{(R_{out} + R_L)^2 R_L} \quad (6.6)$$

$$P_G = \frac{R_{out}}{(R_{out} + R_L)} \quad (6.7)$$

$$Z_{in} = \frac{(r_{bb'} + r_{b'e}) + J\omega C_T r_{bb'} r_{b'e}}{1 + J\omega C_T r_{b'e}} \quad (6.8)$$

$$R_{ip} = \frac{r}{\cos \theta}, X_{ip} = \frac{r}{\sin \theta}; \quad \left| \begin{array}{l} \downarrow \\ \uparrow \end{array} \right. \quad \left(-X_{ip} = X_{C_{ip}} \right) \quad (6.9a)$$

$$R_{is} = r \cos \theta, X_{is} = r \sin \theta; \quad \left| \begin{array}{l} \downarrow \\ \uparrow \end{array} \right. \quad \left(-X_{is} = X_{C_{is}} \right) \quad (6.9b)$$

$$F_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{mi}C_{ip}}} \quad (6.10)$$

$$L_{mi} = \frac{1}{(2\pi F_R)^2 C_{ip}} \quad (6.11)$$

$$F_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{mo}C_{ce}}} \quad (6.12)$$

$$L_{mo} = \frac{1}{(2\pi F_R)^2 C_{ce}} \quad (6.13)$$

$$R_{bwi} = (R_{ip} \parallel R_S) = \frac{R_{ip} R_S}{(R_{ip} + R_S)} \quad (6.14)$$

$$B_{Win} = \frac{1}{2\pi R_{bwi} C_{ip}} \quad (6.15)$$

$$R_{bwo} = (R_{out} \parallel R_L) = \frac{R_{out} R_L}{(R_{out} + R_L)} \quad (6.16)$$

$$B_{Wout} = \frac{1}{2\pi R_{bwo} C_{ce}} \quad (6.17)$$

$$C_{ipx} = \frac{1}{2\pi R_{bwi} (B_{Win})} \quad (6.18)$$

$$C_{ipp} = C_{ipx} - C_{ip} \quad (6.19)$$

$$L'_{mi} = \frac{1}{(2\pi F_R)^2 (C_{ip} + C_{ipp})} \quad (6.20)$$

$$Q_m = \sqrt{\left(\frac{R_{m4} - R_{m1}}{R_{m1}} \right)}, Q_m = \frac{F_R}{B_W}; \quad (6.21a)$$

$$L_{m2} = \frac{Q_m R_{m1}}{\omega} \quad (6.21b)$$

ສູງທຽບການວິຄຣະຫ້ວງຈອງອົບເລີກກຮອນນິກສົກວາມຄືສູງ

$$C_{m3} = \frac{L_{m2}}{R_{m1}^2 + (\omega L_{m2})^2} \quad (6.21c)$$

$$Q_m = \sqrt{a \left(\frac{R_{m5} - R_{m1}}{R_{m1}} \right)} \quad (6.22a)$$

$$L_{m2} = \frac{Q_m R_{m1}}{\omega} \quad (6.22b)$$

$$C_{m3} = \frac{1}{\omega R_{m1} (1 + Q^2_m)} \left(Q_m - \sqrt{\frac{R_{m1} (1 + Q^2_m)}{R_{m5}}} + 1 \right) \quad (6.22c)$$

$$C_{m4} = \frac{\sqrt{R_{m5}}}{\omega R_{m5} \sqrt{R_{m1} (1 + Q^2_m) - R_{m5}}} \quad (6.22d)$$

$$C_{m3} = \frac{1}{\omega Q_m R_{m1}} \quad (6.23a)$$

$$C_{m4} = \frac{1}{\omega R_{m5} \sqrt{\left(\frac{R_{m1}}{R_{m5} - R_{m1}} \right)}} \quad (6.23b)$$

$$L_{m2} = \frac{1}{\omega^2 C_{m3}} + R_{m1} R_{m5} C_{m4} \quad (6.23c)$$

$$L_{m5} = \frac{Q_{m2} R_{m6}}{\omega} \quad (6.24a)$$

$$C_{m3} = \frac{1}{\omega Q_{m1} R_{m1}} \quad (6.24b)$$

$$C_{m4} = \frac{Q_{m2}}{\omega (1 + Q^2_{m2})} \left(\frac{R_{m6} + R_{m1}}{R_{m6} R_{m1}} \right) \quad (6.24c)$$

$$L_{m2} = \frac{1 + (\omega C_{m3} R_{m1} Q_{m2})}{\omega^2 C_{m3}} \quad (6.24d)$$

$$C_m \text{ ໂນານ } C_x \text{ ຈະໄດ້ } C_{m(new)} = C_m - C_x \quad (6.25a)$$

$$C_m \text{ ໂນານ } L_x \text{ ຈະໄດ້ } C_{m(new)} = \frac{(\omega^2 C_m L_x + 1)}{\omega^2 L_x} \quad (6.25b)$$

$$L_m \text{ ອນຸກຮນ } L_x \text{ ຈະໄດ້ } L_{m(new)} = L_m - L_x \quad (6.25c)$$

$$L_m \text{ ອນຸກຮນ } C_x \text{ ຈະໄດ້ } L_{m(new)} = \frac{\omega^2 L_m C_x + 1}{\omega^2 C_x} \quad (6.25d)$$

$$C_m \text{ ອນຸກຮນ } C_x \text{ ຈະໄດ້ } C_{m(new)} = C_m - C_x \quad (6.25e)$$

$$C_m \text{ ອນຸກຮນ } L_x \text{ ຈະໄດ້ } C_{m(new)} = \frac{C_m}{1 + \omega^2 C_m L_x} \quad (6.25f)$$

ສູງທະການວິຄຣະຫ້ວງຈຮອເລື່ອກທຮອນິກສົກວາມຝຶກ

$$\boxed{R_S = \frac{R_P}{1 + (\omega C_P R_P)^2}, C_S = \frac{1 + (\omega C_P R_P)^2}{(\omega R_P)^2 C_P};} \quad (6.26a)$$

$$\boxed{R_P = \frac{1 + (\omega C_S R_S)^2}{R_S (\omega C_S)^2}, C_P = \frac{C_S}{1 + (\omega C_S R_S)^2};} \quad (6.26b)$$

$$\boxed{R_S = \frac{R_P (\omega L_P)^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2}, L_S = \frac{R_P^2 P L_P}{R_P^2 + (\omega L_P)^2};} \quad (6.27a)$$

$$\boxed{R_P = \frac{R_S^2 + (\omega L_S)^2}{R_S}, L_P = \frac{R_S^2 + (\omega L_S)^2}{\omega^2 L_S};} \quad (6.27b)$$

$$\boxed{L = \frac{R_L L_n}{2\pi F_H}} \quad (6.28)$$

$$\boxed{C = \frac{C_n}{2\pi F_H R_L}} \quad (6.29)$$